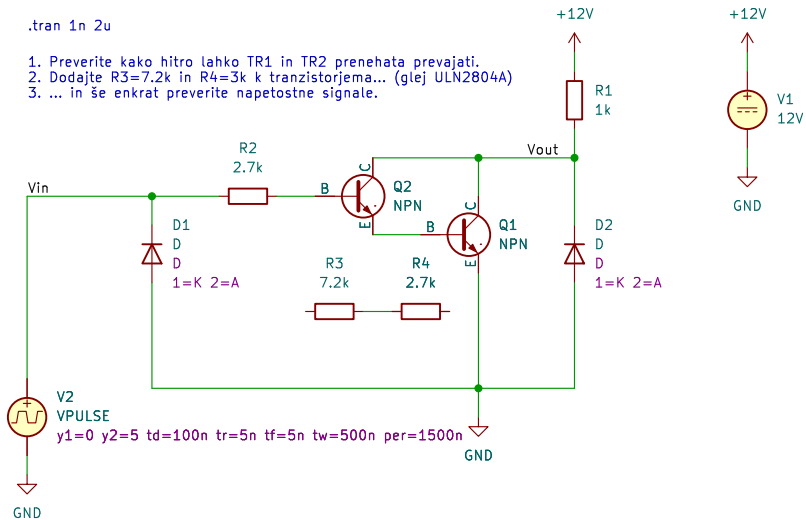


.tran 1n 2u

1. Preverite kako hitro lahko TR1 in TR2 prenehata prevajati.
2. Dodajte R3=7.2k in R4=3k k tranzistorjema... (glej ULN2804A)
3. ... in še enkrat preverite napetostne signale.



Sheet: /
File: 1_1_Darlington_open_collector.kicad_sch

Title:

Size: A5
KiCad E.D.A. eeschema 7.0.9

Date:

Rev:

Id: 1/1