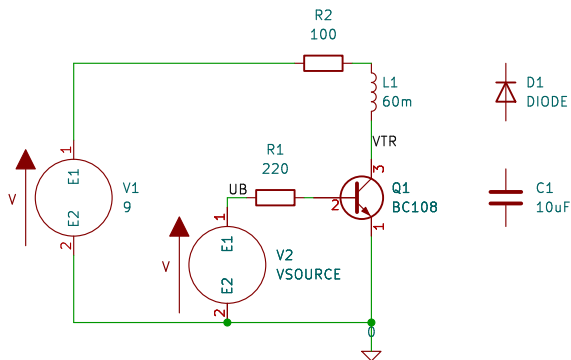


.tran 10u 200m

1. V sim. preveri $U(t)$ nap. pot. UB.
 2. Preveri kaj se zgodi z n.p. UTR ob izklopu Q1
- Rešitev:
1. Vežemo C1 || Q1. Ker je $U_c = e/C$.
 2. Vežemo D1 || L1 in naboj odteče nazaj v napajanje.



Sheet: /
File: 311_Vklop_induktivnega_bremena.kicad_sch

Title:

Size: A5
KiCad E.D.A. eeschema 7.0.9

Date:

Rev:

Id: 1/1