

## **6 POMNILNI IN POMIKALNI REGISTRI**

- kaskadna vezava flip-flopov
- D-ff kot pomnilni register
- D-ff kot pomikalni register
- zaporedni vhod
- zaporedni izhod
- vzporedni izhod
- vzporedni vhod