

3.2 ZVEZNA REGULACIJA TEMPERATURE VODE

Pri počasnih procesih je možno rešiti s PWM. To je zelo enostavno rešiti z uporabo krmilnika Arduino UNO. Lahko pa rešimo z ožičeno elektroniko:

- senzor temperature
- trikotniška napetost (glej ./circ/321_Triangular_voltage_NE555.kicad_sch)
- komparator
- tranzistor

3.3 Z ojačevalnikom moči

3.4 Merjenje temperature

Uporovni: - NTC

Napetostni: - **LM335** - ($U_{out} = 10\text{mV}/^\circ\text{K} \cdot T$) - **LM35** - ($U_{out} = 10\text{mV}/^\circ\text{C} \cdot T$)

Digitalni (I2C): - **DS18B20** - **DHT20** - **BME280** - **MCP9808**