1 SEKVENČNA VEZJA

1.1 D-flip-flop

D-flip-flop (D-ff) je pogosto uporabljen predvsem v dveh elektronskih funkcijah: - kot nastavitneni/pomnilni register in - kot pomikalni register.

D-ff je v obeh funkcijah uporabljen v periferni enoti USART mikrokrmilnika ATmega328. Enota USART skrbi za serijsko komunikacijo UART, ki poteka po protokolu RS232. Blokovni prikaz oddajnega dela USART enote prikazuje fig. 1.

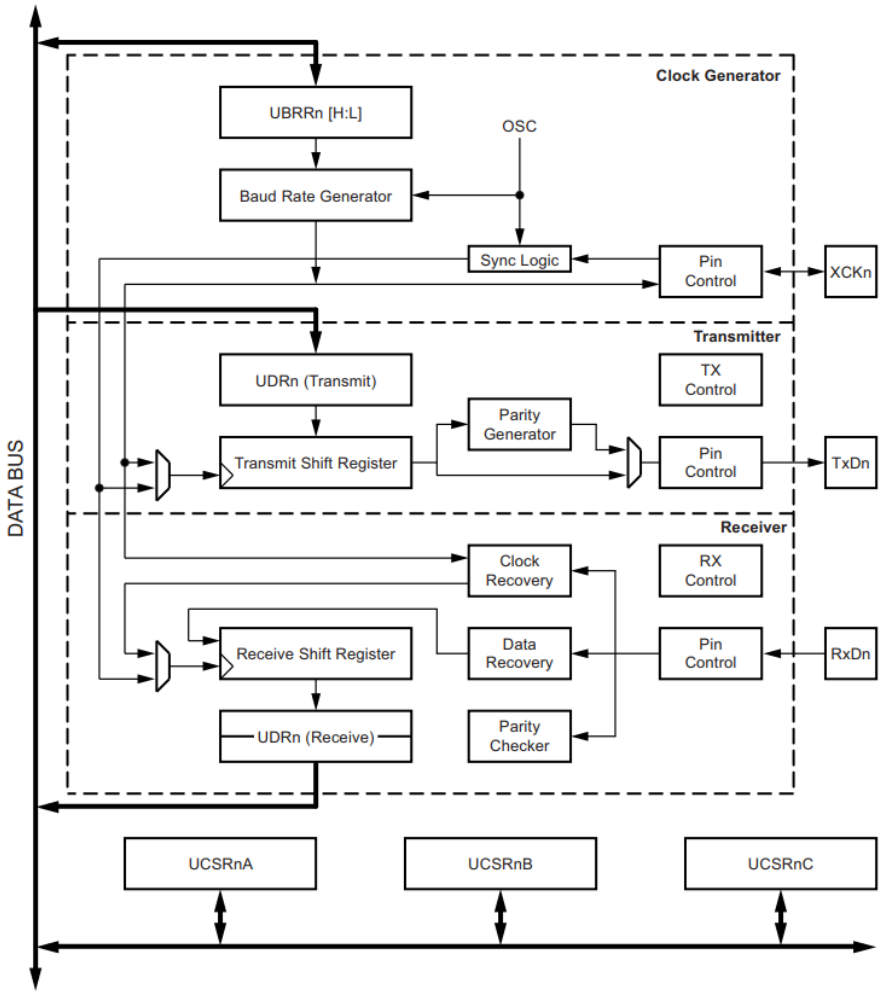

Figure 1: Blokovni prikaz sestava USART periferne enote krmilnika ATmega328.

Oddajni del (Transmitter) USART enote je v splošnem sestavljen iz pomnilnega registra UDRn v katerega shranimo podatek, ki ga želimo poslati. Ta podatek se nato premakne v pomični register

`Transmit Shift Register` (`TSR`). Nazadnje se prične faza pomikanja podatka proti serijskemu izhodu pomičnega registra. Med to fazo lahko z novim podatkom nastavimo pomični register `UDRn`. A ponovno nastavljanje registra `TSR` med samim pomikanjem `TSR` registra ni mogoče.

> #### 1.1.1 NALOGA: Pomikalni register
>
> V simulacijskem programu (SimulIDE) načrtujte: - pomnilni register `UDRn` in - pomični register `TSR`.
>
> Oba registra naj boste zgrajena iz D-ff in naj vsebujeta 8 pomnilnih celic (8-bitni register). Krmiljenje napetosti prožitvenih signalov kot so `Enable` in `Clock` lahko zagotovite z napetostnimi viri (5V - on/off).

1.2 T-flip-flop

T-flip-flop (T-ff) je pogosto uporabljen v sekvenčnih vezjih kot: - dvojiški števnik in - kot delitelj osnovnega urinega takta.

Kot slednja funkcija (deljitelj osnovnega takta) je tudi različica sekvenčnega vezja uporabljena v periferni enoti USART (glej fig. 1 - `Clock Generator`). Glede na to, da lahko z zaporedno vezavo T-ff delimo osnovni takt le s koeficienti: 2, 4, 8, 16 … tudi razloži, zakaj so pri oddajanju podatkov po UART vodilu na voljo frekvence: 19200, 9600, 4800, 2400 …

> #### 1.2.1 NALOGA: Dvojiški števnik
>
> V simulacijskem programu (SimulIDE) sestavite: - 4-bitni dvojiški števnik (kaskadno vezani T-ff), - izhodne signale (D3, D2, D1 in D0) priključite na vhod - integrirano vezje 74HC4511 (BCD -> 7 seg. LED) in izhode le teh - povežite na 7-segmentni LED prikazovljnik.